UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR		**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN –PARA DOCENTES**
CARRERA: TELECOMUNICACIONES		ASIGNATURA:
NRO. PRÁCTICA:	1	TÍTULO PRÁCTICA: CIRCUITOS COMBINACIONALES

OBJETIVO(S):

- Descripción de entidad y arquitectura en VHDL
- Asignación concurrente de señales.
- Tipos de datos en VHDL.

INSTRUCCIONES	1. Revisar los conceptos fundamentales de las arquitecturas de los microcontroladores
	2. Establecer las características del diseño del circuito combinacional.
	3. Desarrollar la logica combinacional $$Q = \left(A\ NOR\ (\overline{B+C})\right) \cdot \left(\overline{D} + CA + B\right)$$.
	4. Realizar el informe respectivo según los datos solicitados.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

1. Revisar la teoría explicada en clase para elaborar la tabla de verdad
2. Diseñar el circuito combinacional con las características requeridas y las restricciones enviadas
4. Realizar la lógica combinacional y los resultados obtenidos de la práctica.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

- Realizar procesos de investigación sobre las arquitecturas de los microcontroladores y microprocesadores.
- Entender las aplicaciones de los microcontroladores y microprocesadores.
- Entender la interfaz de tecnologías de compuertas lógicas.

CONCLUSIONES:

Aprenden a trabajar en grupo dentro de plazos de tiempo establecidos, manejando software de diseño, colocando las características y restricciones propuestas.

RECOMENDACIONES:

Realizar el trabajo dentro del tiempo establecido.

Docente / Técnico Docente: _____

Firma: _____

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR	**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA ESTUDIANTES**
CARRERA:	**ASIGNATURA:** Sistemas Embebidos
NRO. PRÁCTICA:	**TÍTULO PRÁCTICA:**

OBJETIVO(S) ALCANZADO(S):

-
-
-

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

Nombre del estudiante: _____