UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR	**VICERRECTORADO DOCENTE** **CONSEJO ACADÉMICO**	Código: GUIA-PRL-001 Aprobación: 2016/04/06
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR		**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN –PARA DOCENTES**
CARRERA: TELECOMUNICACIONES		ASIGNATURA:
NRO. PRÁCTICA:	2	TÍTULO PRÁCTICA: CIRCUITOS COMBINACIONALES Y SECUENCIALES

OBJETIVO(S):

- Implementar la descripción de hardware de un circuito secuencial.
- Analizar los elementos de descripción de hardware usados en el circuito.
- Comprender los bloques lógicos y su utilidad en proyectos grandes de software.

INSTRUCCIONES	1. Revisar los conceptos referentes a bloques lógicos y multiplexacion.
	2. Establecer las características del diseño del circuito combinacional con su respectiva salida.
	3. Desarrollar circuito sumador/restador con signo, que muestre sus resultados a través de los display de 7 segmentos con los que cuenta la placa de desarrollo, permitiendo ingresar números enteros con signo de 5 bits (-F). Controlar si el circuito se comporta como sumador/restador con un Switch.
	4. Realizar el informe respectivo según los datos solicitados.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

1. Revisar la teoría explicada en clase para elaborar la logica programable
2. Diseñar el circuito con las características requeridas y las restricciones enviadas
4. Realizar el codigo y verificar los resultados obtenidos de la práctica.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

- Realizar procesos de investigación sobre los bloques funcionales y multiplexación.
- Entender las aplicaciones de los microcontroladores y microprocesadores para operaciones lógicas.
- Entender la interfaz de tecnologías de bloques funcionales.

CONCLUSIONES:

Aprenden a trabajar en grupo dentro de plazos de tiempo establecidos, manejando software de diseño, colocando las características y restricciones propuestas.

RECOMENDACIONES:

Realizar el trabajo dentro del tiempo establecido.

Docente / Técnico Docente: _____

Firma: _____

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR	**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA ESTUDIANTES**
CARRERA:	**ASIGNATURA:** Sistemas Embebidos
NRO. PRÁCTICA:2	**TÍTULO PRÁCTICA: CIRCUITOS COMBINACIONALES Y SECUENCIALES**

OBJETIVO(S) ALCANZADO(S):

-
-
-

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

Nombre del estudiante: _____