
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR		**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN –PARA DOCENTES**
CARRERA: TELECOMUNICACIONES		ASIGNATURA:
NRO. PRÁCTICA:	3	TÍTULO PRÁCTICA: CIRCUITOS SECUENCIALES REGULARES

OBJETIVO(S):

- Implementar la descripción de hardware de un circuito secuencial regular.
- Comprender las sentencias "rising_edge" y "wait" para generar señales.

INSTRUCCIONES

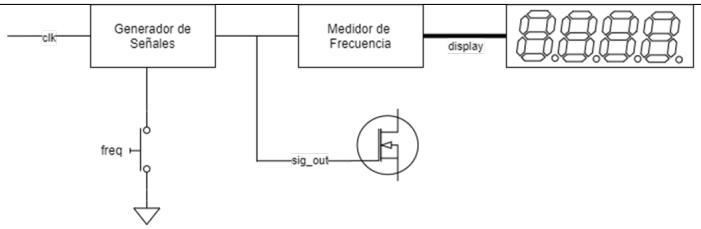

En la figura se muestra un generador de señales que debe producir, desde el reloj interno, una onda cuadrada llamada 'sig_out' con el 50% de ciclo de trabajo y frecuencias de 1kHz, 2kHz, ... hasta 10kHz (cada vez que se acciona el pulsante, se debe seleccionar la siguiente frecuencia). Se debe considerar el diseño de un circuito anti-rebote (debouncing) para el pulsante.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

1. Revisar la teoría explicada en clase para elaborar la logica programable
2. Diseñar el circuito con las características requeridas y las restricciones enviadas
4. Realizar el codigo y verificar los resultados obtenidos de la práctica.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

- Realizar procesos de investigación sobre uso de timer y divisores de frecuencia.
- Entender las aplicaciones de los microcontroladores y microprocesadores para manejo de relojes.

CONCLUSIONES:

Aprenden a trabajar en grupo dentro de plazos de tiempo establecidos, manejando software de diseño, colocando las características y restricciones propuestas.

RECOMENDACIONES:

Comprobar los ciclos de fecuencia generados.

Docente / Técnico Docente: _____

Firma: _____

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR	**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA ESTUDIANTES**
CARRERA:	**ASIGNATURA:** Sistemas Embebidos
NRO. PRÁCTICA:3	**TÍTULO PRÁCTICA:CIRCUITOS SECUENCIALES REGULARES**

OBJETIVO(S) ALCANZADO(S):

-
-
-

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

Nombre del estudiante: _____